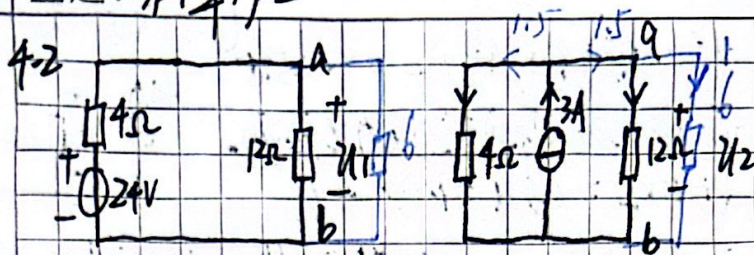


日期: 5.9 / 1

主题: 第4章作业




由叠加定理可知  $U_{ab} = U_1 + U_2$

$$U_1 = \frac{12}{4+12} \cdot 24 = 18V$$

$$U_2 = \frac{4 \cdot 3}{4+12} \cdot 12 = 9V$$

$$\therefore U_{ab} = 27V$$

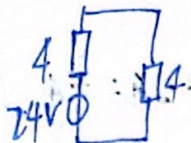

$$R_{eq} = \frac{12 \times 6}{12+6} + 4 = 8 \Omega$$


$$U_{ab} = \frac{4 \cdot 3}{4+12} \cdot 12 = 9V$$

4-5 (1) 将右边看成黑匣子

$$U_{oc} = R_1 U_{R1} = i_1 R_1 = 1.5 i_1$$

$$i_{sc} = \frac{0.5 i_1}{R_2} = 0.25 i_1$$
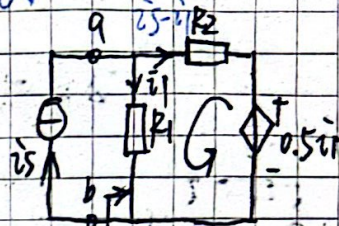
$$\therefore R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = 6 \Omega$$



假设  $U_{ab}$  已知

$$R = \frac{U}{i}$$

(2) 流入  $R_2$  电流大小为  $i_5 - i_1$ , 对回路用 KVL

$$0.5 i_1 = -R_2 (i_5 - i_1) + i_1 R_1$$

$$\therefore i_5 = \frac{3}{2} i_1$$

$$4-8 \quad i_2 = \frac{24V}{4\Omega} = 6A \quad (\text{有受控电流源影响})$$






$$\text{由 KCL 可知 } i_3 = i_2 + 3A = 9A$$

$$\therefore U_{ab} = U_{oc} = 9A \times 12\Omega = 108V$$


$$R_{eq} = \frac{4 \times 12}{4+12} = 3\Omega$$

等效后电路如图
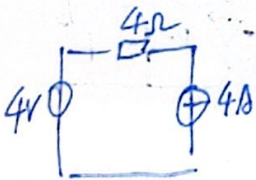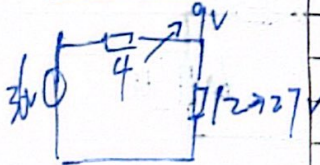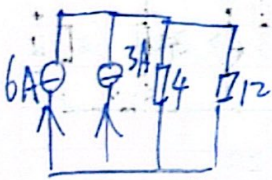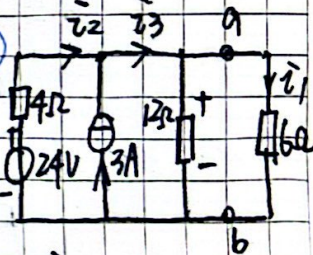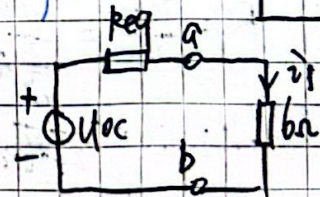
$$\therefore i_1 = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + 6\Omega} = 12A$$




4-9 左边可化简为:

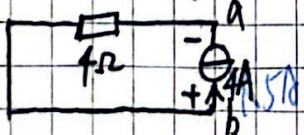


$$\therefore U_{oc} = U_{ab} = -1V$$

$$4 \times 5 = 20V$$

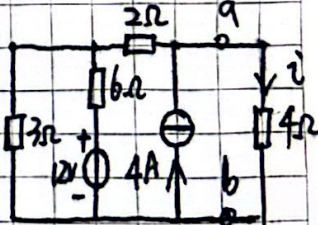

$$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 2 = 4\Omega$$

电路等效为

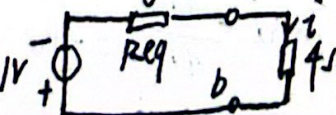

$$\therefore i = -\frac{1}{4+4} = -\frac{1}{8}A$$

$$\frac{20}{4} = 5A$$

总结:



日期: / /

主题:

① 受控量支路不可改变 ②  $i_{sc}$ 、 $U_{oc}$  有方向

③ 将电路图抽象化

4-10 将  $ab$  短路可得  $i_{sc} = 4 - 0.5U$


受控电流源可转换为电压源。

由 KVL:  $0.5U = 1.25i_{sc} - U$

$\therefore i_{sc} = 0.5U$   $\therefore U = 8V$   $i_{sc} = 2A$

$U_{oc} = 4A \times 2\Omega = 8V$   $\therefore R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = 4\Omega$

$\therefore$  电路等效为:

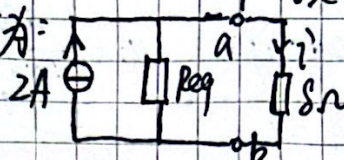

$1.5U = i_{sc}$

即  $U = 2(4 - i_{sc})$

$\therefore i_{sc} = 3A$

4-13 设二端  $ab$

$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 2 = 4\Omega$

由 KCL 可知  $i_1 + i_2 = 2A$  设  $i_2 = 2 - i_1$

由 KVL:  $12 = -3i_2 + 6i_1 = -3(2 - i_1) + 6i_1 \therefore i_1 = 2A \quad i_2 = 0A$

$\therefore U_{ab} = U_{oc} = 2 \times (6+2) = 16V$

$\therefore$  当  $R = R_{eq} = 4\Omega$  时  $P$  达  $i$  最大  $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = 16W$





4-14 设二端  $ab$

$U_1 = \frac{4}{6+4} \cdot 5 = 2V$

$\therefore U_{ab} = U_{oc} = \frac{2}{3} \times 24 = 16V$

$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = \frac{16V}{\frac{2}{3}A} = 24\Omega$

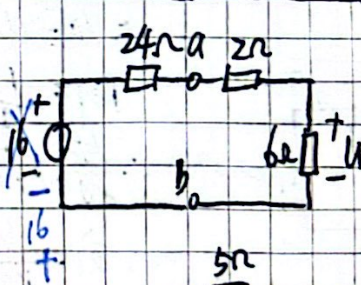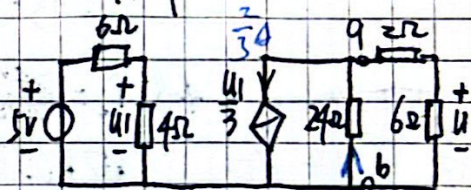注意  $U_{oc}$  的方向  $U = 16 \times \frac{6}{24+6+2} = 3V$



4-17  $U_{ab} = U_{oc} = 9 - 0.8i_1 = 5V$

$\therefore i_1 = \frac{5V}{5\Omega} = 1A$

$5V = 5 \cdot \frac{1.2}{7}i_1 + U$

$U = 4i_1$

$\therefore U = 2V \quad i_1 = 0.5A$

$\therefore U_{oc} = U_{ab} = 2 \cdot 4 = 2V$

$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = 2\Omega$

$\therefore$  当  $R = R_{eq} = 2\Omega$  时取得  $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{1}{2}W$



总结:



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App