

日期: / /

主题: 电路第三章作业


彭俊杰

2022090232

$$3-4 \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)U_{n1} - \frac{1}{4}U_{n2} = 4 = 7$$

$$-\frac{1}{4}U_{n1} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right)U_{n2} = 7$$

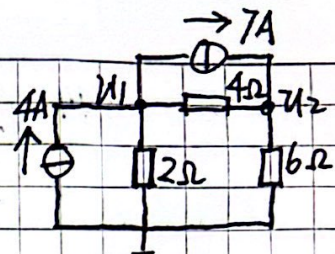
$$\begin{cases} U_{n1} = 2V \\ U_{n2} = 18V \end{cases}$$



$$3-6 \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)U_{n1} - \frac{1}{4}U_{n2} = -3 - 5$$

$$-\frac{1}{4}U_{n1} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)U_{n2} = 5 + 6$$
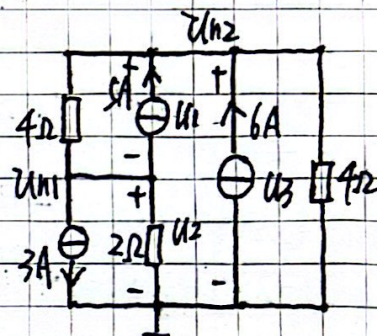
$$\begin{cases} U_{n1} = -4V \\ U_{n2} = 20V \end{cases}$$



$$\therefore U_2 = -4V \quad U_1 = 24V \quad U_3 = 20V$$


$$3-10 \quad U_{n1} = 8V$$

$$+\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)U_{n2} - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)U_{n1} = -\frac{1428V}{3}$$

$$\therefore U_{n2} = -2V$$

$$i = \frac{0 - (-2V)}{2} = 1A$$

$$U = U_{n1} - U_{n2} = 10V$$

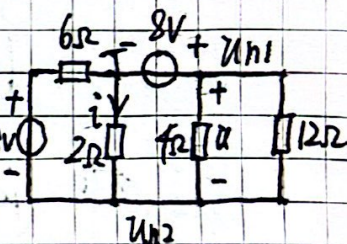

$$3-11 \quad U_{n1} = 50V$$


$$-\frac{1}{10}U_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{30}\right)U_{n2} = -i_x$$

$$\left(\frac{1}{39} + \frac{1}{78}\right)U_{n3} = i_x$$

$$U_{n2} - U_{n3} = 0.2U_1$$

$$U_{n1} - U_{n2} = U_1$$
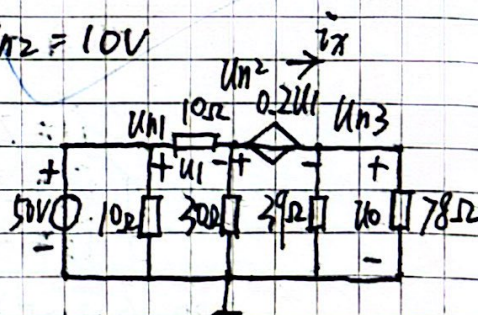
$$\therefore \begin{cases} U_{n2} = 30V \\ U_{n3} = 26V \end{cases}$$



$$\therefore U_0 = U_{n3} = 26V$$

总结:






3-14  $(2+6+4)i_1 - (6+4)i_2 = 125$

$-(6+4)i_1 + (6+4+15+12+13)i_2 = 0$

$\begin{cases} i_1 = 12.5A \\ i_2 = 2.5A \end{cases}$

$\therefore i_g = 12.5A$

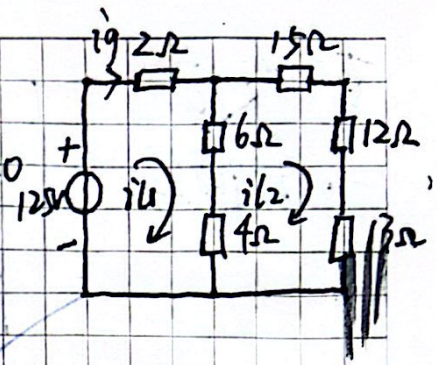

不公共  $\rightarrow i_1$  已知

3-15  $4i_1 - 4i_2 = \frac{u_1}{8}$   $i_1 = \frac{u_1}{8}$

$2i_2 - 2i_3 = i_2 = 2$   $\times$

①  $i_1 = \frac{u_1}{8}$

②  $2i_2 - 2i_3 + u_1 = 0$

③  $-4i_1 - 2i_2 + 2i_3 = 0$   $4i_1 - 2i_2 + (4+2+20)i_3 = 0$

④  $u_1 = (i_2 - i_3)^2$   $u_1 = (i_2 - i_3)^2$

⑤  $7 = i_2 - i_1$

解出:  $i_1 = 2$   
 $i_2 = 4$   
 $i_3 = 1$   
 $u_1 = 16$   
 $u_x = 2$

$\begin{cases} i_1 = \frac{14}{9}A \\ i_2 = 7A \\ i_3 = \frac{7}{9}A \end{cases}$


$I = i_1 - i_3 = \frac{5}{9}A$

$P = I^2 R = (\frac{5}{9})^2 \times 4 = \frac{100}{81}$   $\times$

$P = R(i_1 - i_3)^2 = 4W$

(电流源)

公共  $\rightarrow$  保留  $u_1$   
+ 列方程

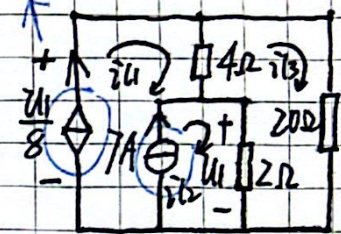


3-16  $(10+10+4)i_1 - 4i_2 - 10i_3 = -20$

$-4i_1 + (4+8+8)i_2 - 8i_3 = 20$

$-(10i_1 - 8i_2 + (10+8+2)i_3 = -40$

$\begin{cases} i_1 = 2.50784 \\ i_2 = -0.95611 \\ i_3 = -3.63636 \end{cases}$

$i_{iR} = -0.956A$

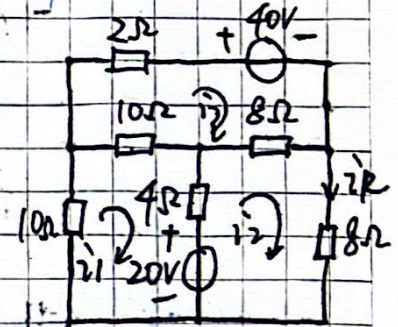


3-20  $(2+3+25)i_1 - 25i_2 - 2i_3 = 15$

$-25i_1 + (25+4+1)i_2 - i_3 = -10$

$i_3 = 1.2u_1$

$u_1 = \frac{i_1 - i_2}{25} (i_1 - i_2) 25$

$I = i_1 - i_3 = -\frac{8}{5}A$   $-20$

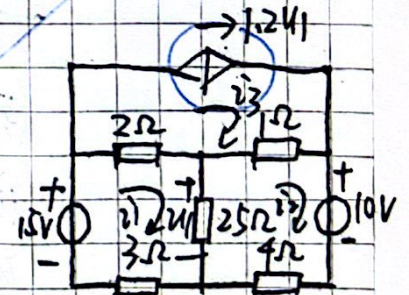

总结:

$\begin{cases} i_1 = 10 \\ i_2 = 9 \\ i_3 = 30 \\ u_1 = 25 \end{cases}$

$\begin{cases} i_1 = \frac{22}{5}A \\ i_2 = \frac{21}{5}A \\ i_3 = 6A \end{cases}$

解方程

出错

$P = I^2 R = 5.12W$   $\times$

$P = i^2 R = 800W$





3-22  $i_1 = 6A$

$$-6i_1 + (2+6+4)i_2 - 4i_3 - 6i_4 = 0$$


$$-4i_2 + i_3 = -3$$

$$-6i_2 - 3i_3 + (3+6)i_4 = -12$$



$$\begin{cases} i_1 = 6A \\ i_2 = \frac{13}{6}A \\ i_3 = -3A \\ i_4 = \frac{6}{9}A \end{cases}$$

$$\therefore u = i_2 \cdot R = \frac{13}{6} \times 4 = \frac{52}{6}V$$

$2 \times 4 = 8V$

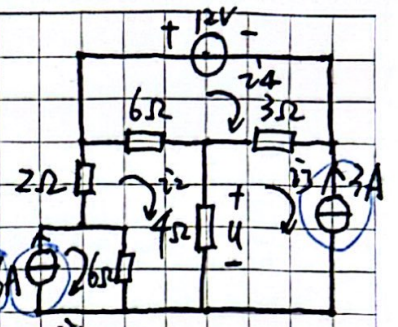
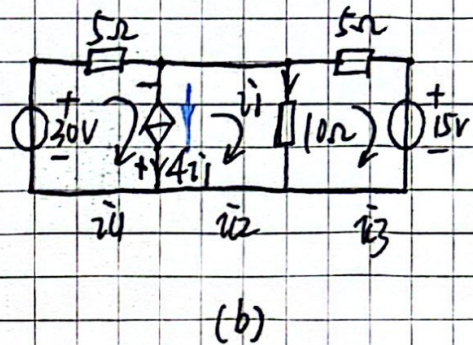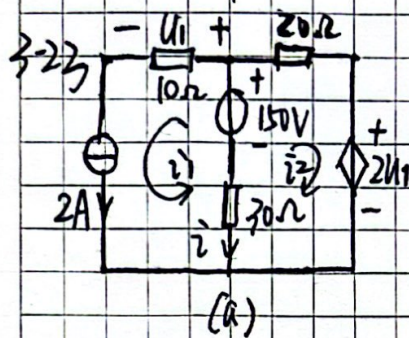
$$\begin{cases} i_1 = 6 \\ i_2 = -1 \\ i_3 = -3 \\ i_4 = -3 \end{cases}$$



(a)  $i_1 = 2$

$$30i_1 + (20+30)i_2 = 150 - 2u_1$$

$$\frac{u_1}{10} = i_1$$

$$\therefore \begin{cases} u_1 = 20V \\ i_1 = 2A \\ i_2 = 1A \end{cases}$$

$$\therefore i = -(i_1 + i_2) = -3A$$

(b)  $i_1 = 4i_1$   $5i_1 = u_1 + 30$

$$-i_2 = -4i_1 \quad 10i_2 - 10i_3 = -u_1$$

$$-10i_2 + (10+5)i_3 = -15$$

$$i_1 = -i_3 + i_2$$

$$4i_1 = i_1 - i_2$$

$$\begin{cases} i_1 = 4A \\ i_2 = 0A \\ i_3 = -1A \\ i_4 = 4A \end{cases}$$

总结:

