


日期: 4.11 /

主题: 电路第2章作业

彭俊杰
2022090232

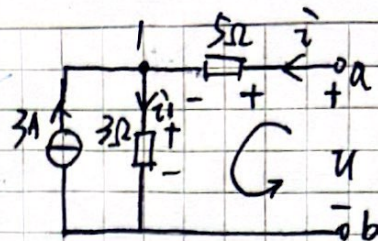2-1 对节点1用KCL: $i_1 = 3 + i$

对 U_{ab} 用KVL: $U = i \cdot 5 + (i+3) \cdot 3$
 $= 8i + 9$



2-3 从1端口: $R_{\#1} = \frac{4 \times 4}{4+4} = 2\Omega$

$R_{\#1} = 22 + 2 = 24\Omega$


$R_{\#2} = \frac{24 \times 8}{24+8} = 6\Omega$

$R_1 = R_{\#2} = 4 + 6 = 10\Omega$

从2端口: $R_{\#3} = \frac{90 \times 10}{90+10} = 9\Omega$

$R_2 = R_{\#3} = 1 + 9 = 10\Omega$

$I_2 = \frac{20}{10} = 2A$



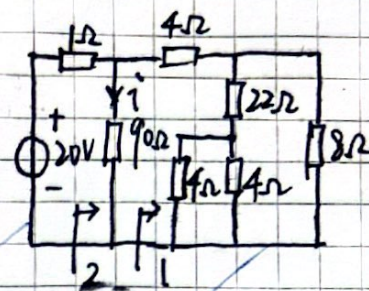


$$i = I_2 \times \frac{10}{90+10} = 0.2A$$

2-6 (a) 与电流源串联元件无关



(b) 与电压源并联元件无关

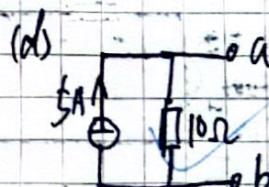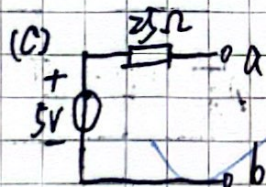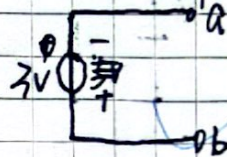

2-7 对节点1,2使用KCL:

$$i_1 = 7 - i$$

$$i_2 = 3 - i$$

对 U_1 使用KVL:


$$U_1 = -2(3 - i)$$

$$U_1 = -4i + 6(7 - i)$$

$$\therefore U_1 = 2V$$

对 U_2 使用KVL:

$$U_2 = 6(7 - i) = 18V$$

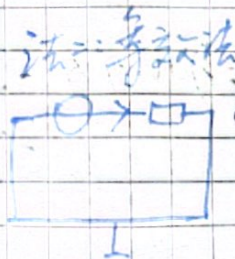



$$\therefore i = 6A \quad i_1 = 1A \quad i_2 = -1A$$

总结:



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2-10

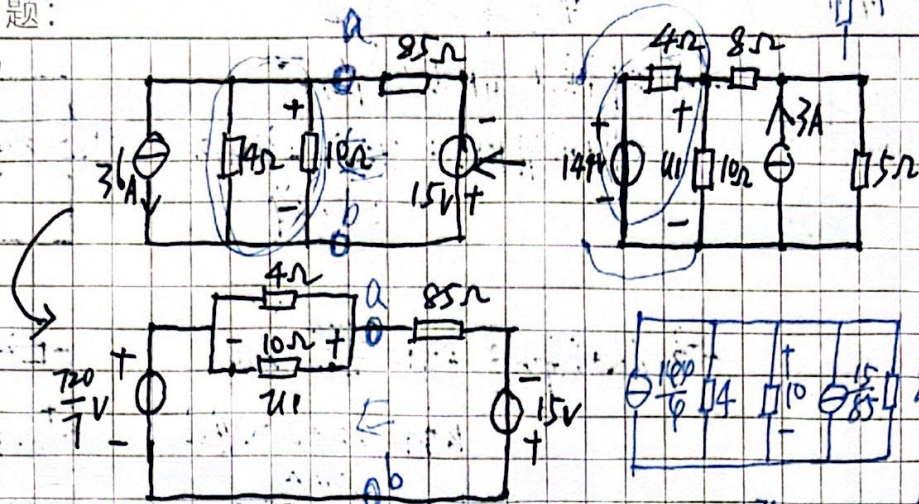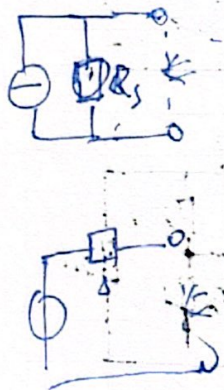

$$U_{\Sigma} = \frac{720}{7} + 15 = \frac{825}{7} \text{ V}$$

$$R_{\#} = \frac{20}{7} \Omega$$


$$\therefore U_{\#} = U_{\Sigma} \times \frac{\frac{20}{7}}{\frac{20}{7} + 85} = \frac{3300}{861} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R} = U \cdot \frac{1}{R}$$


$$\frac{144}{4} + \frac{15}{85} = U \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{85} + \frac{1}{10} \right)$$

$$U = 100 \text{ V}$$

$$U_1 = \frac{3300}{861} \text{ V}$$

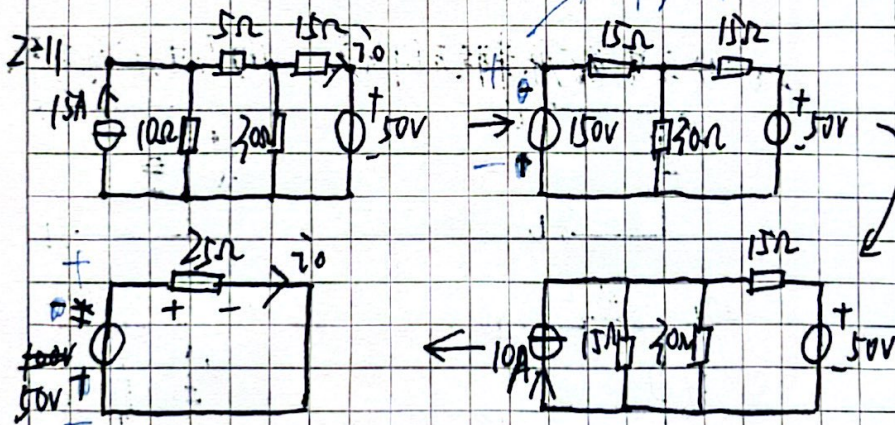

$$i_0 = -2 \text{ A}$$

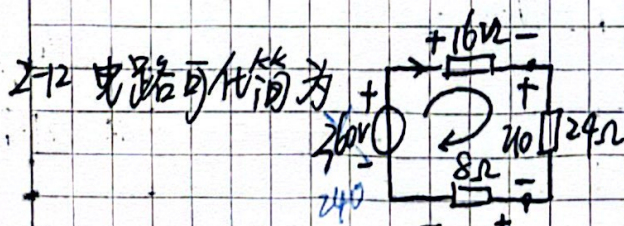

$$(1) i = \frac{360 - 240}{16 + 24 + 8} = 7.5 \text{ A}$$

$$24 \times 5 + 110 = 360$$

求功率一定要回原电路

$$KVL: 16 \times 7.5 + U_0 + 8 \times 7.5 = 360 \quad \therefore U_0 = 180 \text{ V}$$

总结
电压源 = 求 U
 $P = UI$
电压源 = 求 I
 $P = UI$

$$P_V = 300 \times 7.5 = 2250 \text{ W}$$

$$P_A = 60 \times 7.5 = 450 \text{ W}$$

