

日期: 5.20

主题: 第5章作业


5-4 稳态中, 电感相当于短路, 电容相当于开路

$$i_L = \frac{30}{15+15} = 1A$$

$$E_L = \frac{1}{2} L \cdot i_L^2 = 1mJ$$

$$u_C = -15V$$
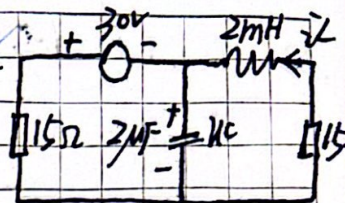
$$E_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 = 1.125 \times 10^{-4} J$$



5-6 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 40V$

换路后 $R_{eq} = 8+12=20\Omega$


$$\tau = R_{eq} \cdot C = 40\mu s = 4 \times 10^{-5} s$$

$$u_C(t) = 40e^{-4 \times 10^5 t}$$

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C(t)}{dt} = 2 \times 10^{-5} \cdot (-1.6) \times 10^7 e^{-4 \times 10^5 t}$$

$$u(t) = -8i_C(t) = 2.56 \times 10^3 \cdot e^{-4 \times 10^5 t} = -3.2 \times 10^2 \cdot e^{-4 \times 10^5 t}$$

$$u(0^+) = u(0) = 2.56 \times 10^3 V$$

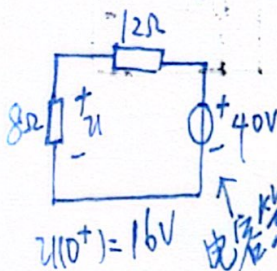


$$u(0^+) = 16V$$

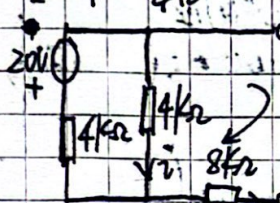5-7 换路前电感相当于导线, 且 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$. 根据电阻串联并联

$$R_{eq} = \frac{4 \times 8}{4+8} = \frac{8}{3} k\Omega$$

$$i_L(0^+) = \frac{20V}{4k\Omega} = 5 \times 10^{-3} A$$



$$i_{SC} = \frac{20V}{(4+2)k\Omega}$$

$$R_{eq} = \frac{4 \times 8}{4+8} = \frac{8}{3}$$

$$\therefore i_{SC} = 1A$$

$$u_{OC} = \frac{4}{4+4} \times 20 = 10V$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = \frac{10}{1} \times 10^3$$

$$\therefore i(t) = (5 \times 10^{-3} - 3 \times 10^{-3}) e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t} + 3 \times 10^{-3}$$

$$C = \frac{L}{R_{eq}} = 2.1 \times 10^{-3} s$$

$$= 2 \times 10^{-3} e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t} + 3 \times 10^{-3}$$

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = 7 \times 10^{-3} \cdot 2 \times 10^3 \cdot (-\frac{10}{24} \times 10^3) e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t}$$

$$= \frac{20}{3} \times 10^{-3} e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t}$$

求 $i(0^+) / u(0^+) =$
电阻 $\rightarrow \text{圈}$
电感 $\rightarrow \text{圈}$
注意方向

$$u(t) = -8 \times 10^3 i(t) - 4 \times 10^3 i(t)$$

$$\therefore i(t) = \frac{20 \times 10^{-3} e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t} + (-16 e^{-\frac{10}{24} \times 10^3 t} - 24)}{-4 \times 10^3}$$


$$\therefore i(0^+) = i(0) = (-\frac{5}{3} \times 10^{-6} + 10^{-2}) A$$

6-4 总电感 $L = \frac{20 \times 5}{20+5} + 1 = 5H$

$$i(0^+) = i(0^-) = 6A$$

换路后无输入, 响应是零输入响应
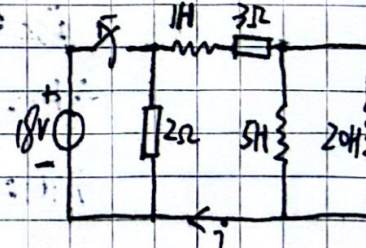
$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{5H}{1\Omega} = 5s$$



总结:


$$\therefore i(t) = i(0^+) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 6 \cdot e^{-t}$$

$$\therefore i(t) = 6e^{-t}$$

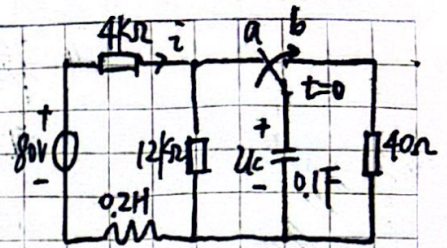6-5 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 80 \times \frac{12}{12+4} = 60V$

$\tau = RC = 4s$

$\therefore u_C(t) = 60 \cdot e^{-\frac{1}{4}t} V$
是零输入响应



6-6 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$ 是零状态响应



$u_{OC} = 8V$ $R_{eq} = 10\Omega$

$\therefore \tau = RC = 0.1s$

$\therefore u_C(t) = (1 - e^{-10t}) \cdot 8 (V)$

$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = 10^{-2} \cdot 80 \cdot e^{-10t} = 0.8 \cdot e^{-10t} (A)$

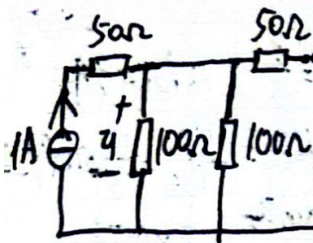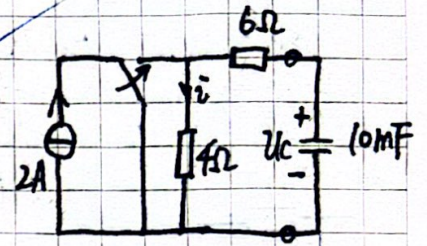根据KCL: $i = i_C(t) + 2 = 0.8e^{-10t} + 2 (A)$



6-7 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$ 是零状态响应

$u_{OC} = u_{100\Omega} = 0.1A \times \frac{100}{100+100} \times 100 = 5V$

$i_{SC} = 0.05A$

$\therefore R = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 100\Omega$


$L = \frac{L}{R} = \frac{1}{1000s}$

$i_L(t) = (1 - e^{-1000t}) \cdot \frac{5}{100} = 0.05(1 - e^{-1000t})$

$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} = 5e^{-1000t}$

$u = i_L(t) \cdot R = 50 \cdot 0.05(1 - e^{-1000t}) = 2.5(1 - e^{-1000t})$

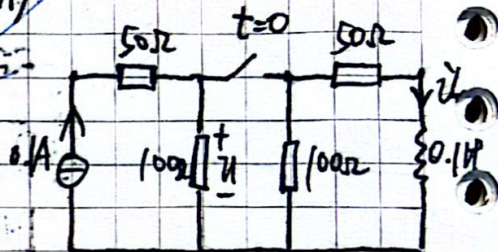$\therefore u(t) = u_L(t) + u = 2.5(1 + e^{-1000t})$



6-8 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$


$u_{OC} = 7.5V$

$i_{SC} = 2A$

$\therefore R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 7.5\Omega$


$L = \frac{L}{R} = \frac{1}{500s}$

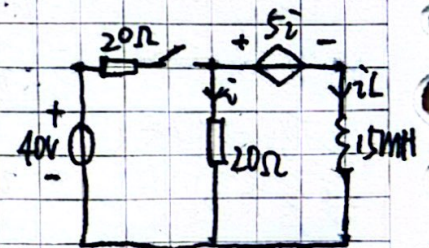$i_L(t) = (1 - e^{-\frac{t}{0.002}}) \cdot 2$



总结:



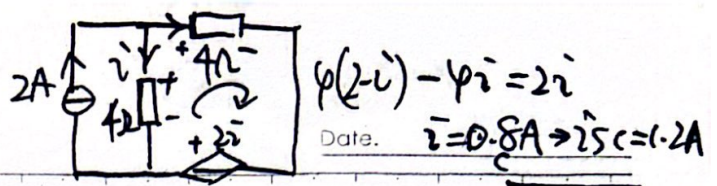

6.9 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 9V$

$u_{OC} = 2 \times 4 + 2 \times 2 = 12V$

$i_{SC} = 1.2A$

$R = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 10\Omega$ $\therefore \tau = RC = 0.8s$

$\therefore u_C(t) = (9 - 12)e^{-\frac{t}{0.8}} + 12 = -3e^{-\frac{t}{0.8}} + 12$

$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = 0.1(-\frac{3}{0.8}e^{-\frac{t}{0.8}}) = -0.375e^{-\frac{t}{0.8}} A$

$\therefore u(t) = i_C(t) \cdot 2 + u_C(t) = -0.75e^{-\frac{t}{0.8}} + (12 - 3e^{-\frac{t}{0.8}}) = 12 - 2 \cdot 0.75e^{-\frac{t}{0.8}}$

? 稳态分量 暂态分量


6.11 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 6V$

$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3+6} + 2 = 4\Omega$ $\therefore \tau = RC = 8 \times 10^{-4}s$

$u_C(t) = 6 \cdot e^{-8 \times 10^4 t}$

$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -96e^{-8 \times 10^4 t}$

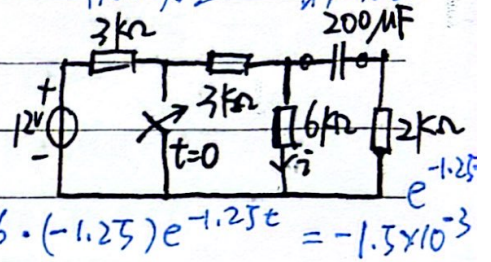$\therefore i = \frac{3}{3+6} \cdot i_C(t) = -32e^{-8 \times 10^4 t} - 0.5 \times 10^{-3} e^{-1.25t}$



6.12 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0A$


$u_{OC} = 3 \times \frac{40}{40+40} = 60V$

$i_{SC} = 3A$

$\therefore R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 20\Omega$ $\therefore \tau = \frac{L}{R_{eq}} = 10^{-4}s$

$\therefore i_L(t) = (1 - e^{-10^4 t}) \cdot 3A$

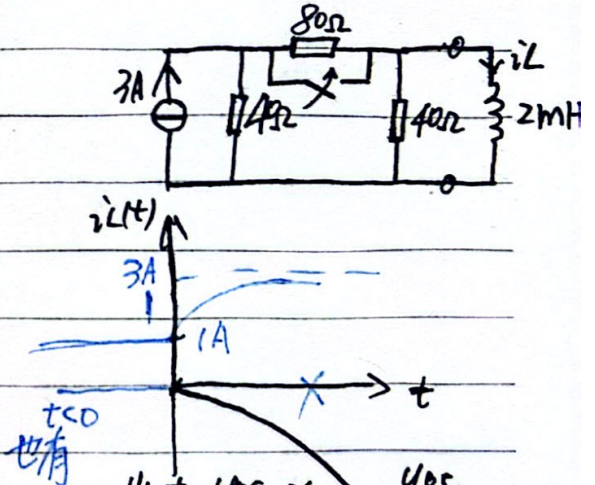$3 + [1-3]e^{-10^4 t} = 3 - 2e^{-10^4 t}$



6.13 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0A$

$\text{求 } u_{OC} : (\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2}) u_{OC} = 5A - \frac{2u_1}{10}$

$u_{OC} = u_1 + 25$

$\therefore u_{OC} = 10A$

$u_1 = -15V$

$\text{求 } i_{SC} : (\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) u_a = (5 - \frac{2u_1}{10}) A$

$u_a = u_1 + 25$

$\therefore u_1 = 7V$

$\therefore i_{SC} = \frac{8}{4} = 2A$

$R_{eq} = \frac{u_{OC}}{i_{SC}} = 5\Omega$

$i_L(t) = \frac{2}{1+2} e^{-\frac{t}{0.1}} + 2$ $u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = 10e^{-10t}$ $\therefore i(t) = e^{-10t} + 2$

