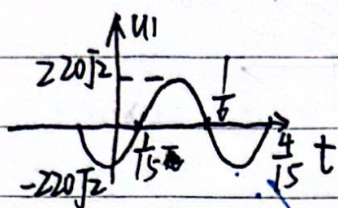



第8章作业

Date. / /

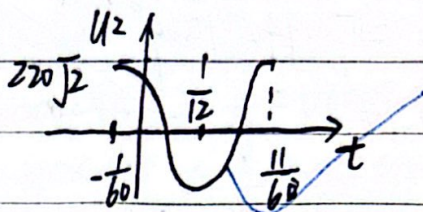
8-10 (1) $u_1 = 220\sqrt{2} \sin(10\pi t - \frac{2\pi}{3})$ $u_2 = 220\sqrt{2} \cos(10\pi t + \frac{\pi}{6})$




$$\omega = \frac{2\pi}{10\pi} = \frac{1}{5}$$




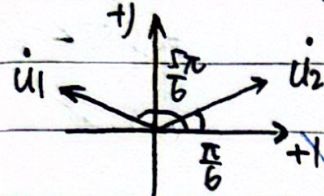
8-11 (2) $\dot{u}_1 = 220\sqrt{2} \angle -\frac{5\pi}{6}$ $\dot{u}_2 = 220\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{6}$


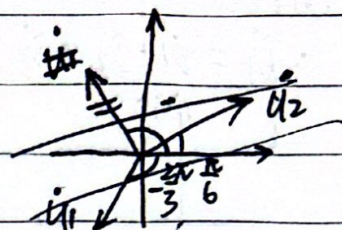
$$\Delta\varphi = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$$



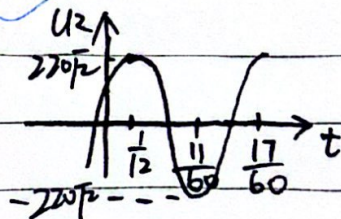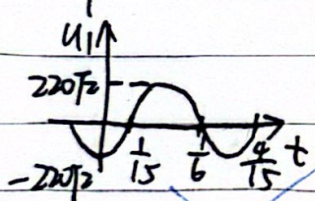
(3) $u_2 = 220\sqrt{2} \cos(10\pi t - 150^\circ)$



$$\dot{u}_1 = 220\sqrt{2} \angle \frac{5\pi}{6}$$




$$\dot{u}_2 = 220\sqrt{2} \angle -\frac{5\pi}{6}$$
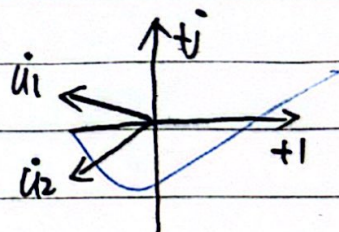
$$\Delta\varphi = \frac{5\pi}{6} - (-\frac{5\pi}{6}) = \frac{10\pi}{6} = \frac{5\pi}{3}$$



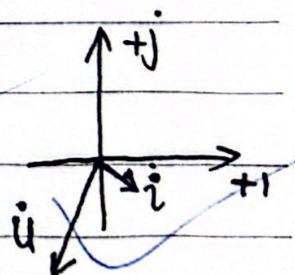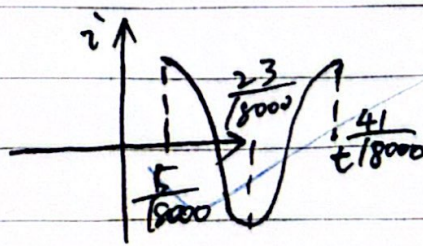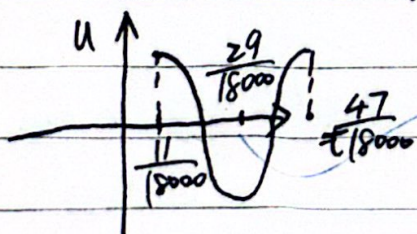8-11 (1) $u = 10 \cos(1000t - 20^\circ - 90^\circ) = 10 \cos(1000t - \frac{11}{18}\pi)$

$$\dot{i} = 2 \cos(1000t - \frac{5}{18}\pi)$$



(2) $\Delta\varphi = -\frac{11}{18}\pi - (-\frac{5}{18}\pi) = -\frac{\pi}{3}$


$$\frac{\dot{u}}{\dot{i}} = \frac{10 \angle -\frac{11}{18}\pi}{2 \angle -\frac{5}{18}\pi} = 5 \angle -\frac{6}{18}\pi = 5 \angle -60^\circ$$

deli得力



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


Date. /

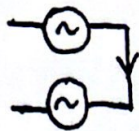

8-14 运用相量法, 设 U_1 相位为 φ

$$\therefore U_{m1} + U_{m2} = 170.94 \angle -10.69^\circ$$


\therefore 峰值为 170.94

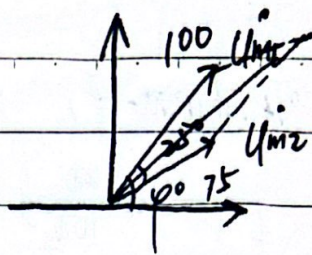

8-15 由 KCL: $\dot{i}_1 + \dot{i}_2 = \dot{i}_4 + \dot{i}_3$

$$\therefore \dot{i}_4 = \dot{i}_1 + \dot{i}_2 - \dot{i}_3 = (-6.88 + j9.83) + 10 \angle 0^\circ - (11.05 + j14.96) = 2.07 - j5.13$$

$$= 5.53 \angle -68.03^\circ$$

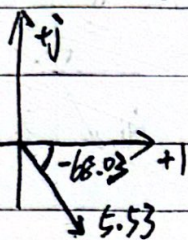

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

第9章作业

带单位

Date: / /

9-1 (1) $\dot{U} = 150 \angle 20^\circ$ $\dot{I} = 3 \angle -52^\circ$ $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 50 \angle 72^\circ$ $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{1}{50} \angle -72^\circ$
 (2) $\dot{U} = 20 \angle 60^\circ$ $\dot{I} = 0.01 \angle 15^\circ$ $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 2000 \angle 45^\circ$ $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = 0.0005 \angle -45^\circ$
 (3) $\dot{U} = 220 \sqrt{2} \angle 0^\circ$ $\dot{I} = 2 \sqrt{2} \angle 120^\circ$ $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 110 \angle -120^\circ$ $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{1}{110} \angle 120^\circ$

9-6 $\omega = 2\pi f = 1000\pi$

$u = 35 \cos(1000\pi t + 0^\circ)$ $\dot{u} = 35 \angle 0^\circ$

$j\omega L = 20j$, $-\frac{j}{\omega C} = -100j$



$Z = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = 100 - 80j = 128 \angle -38.7^\circ$

$\therefore \dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = 0.27 \angle 38.7^\circ$

$Z = \frac{1}{Y}$ $Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{100} + (-\frac{j}{100}) + \frac{j}{100} = \frac{1}{100} - \frac{j}{100} = \frac{1}{100} + 0.0155j$

$\therefore Z = \frac{100}{1 + 1.55j}$ $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \dot{I} = \dot{U} Y = 0.646 \angle 57.17^\circ A$

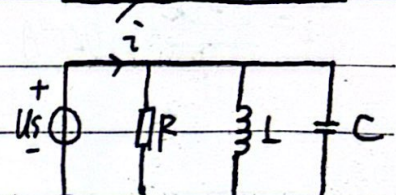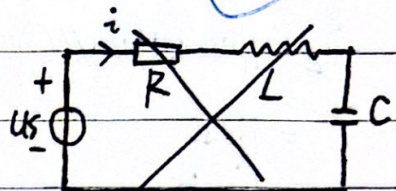
$I_R = \frac{U}{R} = 0.35 A$ $I_L = U/\omega L = 0.557 A$ $I_C = U \cdot \omega C = 1.099 A$



9-7 $Z_{总} = Z_1 + Z_2 + Z_3 =$

$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_{总}} = 5.72 \angle -20.7^\circ mA$


相量图:

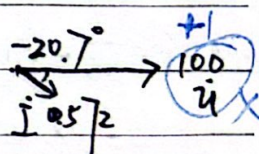

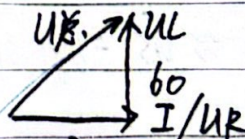
9-9 由电感的电压超前电流 $\frac{\pi}{2}$:

$\therefore U_{总} = \sqrt{30^2 + 60^2} = 67.08 V$

\therefore 电表所读为有效值 \therefore 此为电压有效值三角形



9-10 由电容, 电感的电流与电压相位知识:

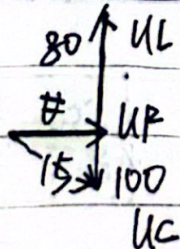

$\therefore U_{有} = \sqrt{15^2 + (100 - 80)^2} = 25 V$

deli得力



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9-12 $\omega = 250 \text{ rad/s}$

$$X_L = \omega L = 250 \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = 50 \Omega$$


$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = 200 \Omega$$

$$\therefore Z = 110 \Omega + 110 \Omega // (j\omega L - j\frac{1}{\omega C_1} - j\frac{1}{\omega C_2})$$

$$= 110 \Omega$$

$$I_2 = \frac{U - I_1 R}{R} = 0.4 \angle 0^\circ \text{ A}$$

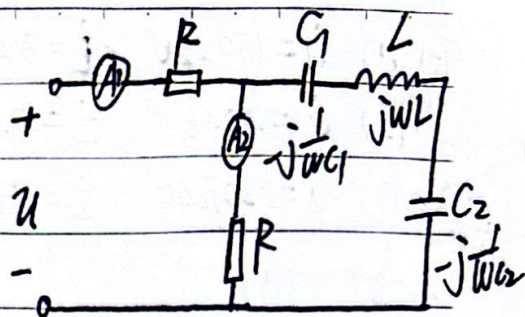
$$I_1 = \frac{U}{Z} = 2 \angle 20^\circ \text{ A}$$



9-13

$$Z = Z_1 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = 2 \angle 0^\circ \Omega$$
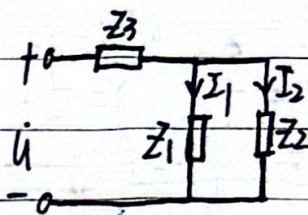
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{2} \angle 0^\circ \text{ S}$$



$$I = \frac{U}{Z} = 4 \angle 0^\circ \text{ A}$$


$$I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot I = 3.16 \angle -18.43^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \cdot I = 1.41 \angle 45^\circ \text{ A}$$

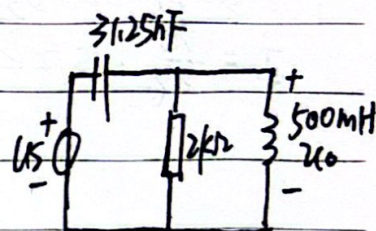9-14 $X_C = \frac{1}{\omega C} = 4 \Omega$ $X_L = \omega L = 4000 \Omega$


$$\therefore Z = jX_C + R // j\omega L = 1600 + j4 \Omega$$

$$U_0 = U_S \frac{R // j\omega L}{Z} \approx U_S = 60 \cos(8000t) \text{ V}$$



9-23 $I_0 = \frac{600 + (-jX_{C2})}{600 + (jX_{C2}) + 300 + j\omega L} = 50 \angle 106.26^\circ \text{ V}$

40.44

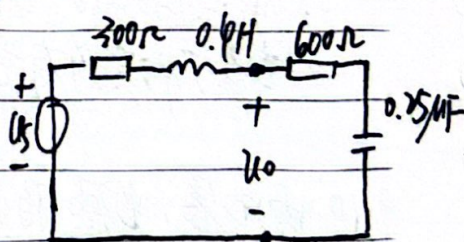


9-24 $I_2 = \frac{U_S - I_1 j2 \Omega}{6 - j8 \Omega} - I_1 = 3 + 9j$

$$U_2 = \frac{I_2 j5 \Omega}{j5 \Omega} = -45 + 15j$$


$$\therefore U = U_S - U_2 - U_3 = 55 - 15j$$
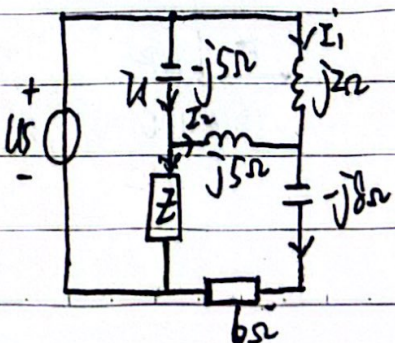
$$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_S - U}{\frac{U}{I} - I_2} = 7.5 - 2.5j$$



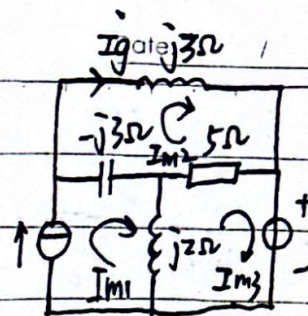9-26 $I_{m1} = 5\angle 0^\circ \text{ A}$


$$\begin{aligned} & (-j3\Omega + j3\Omega) - (j3)I_{m1} + (j3 - j3 + 5)I_{m2} - 5I_{m3} = 0 \\ & -j2I_{m1} - 5I_{m2} + (5 + j2)I_{m3} = -5\angle 90^\circ \end{aligned}$$



$\therefore I_{m2} = I_g = 3\angle -90^\circ \text{ A} \quad I_{m1} = 5\angle 0^\circ \text{ A} \quad I_{m3} = 0 \text{ A}$

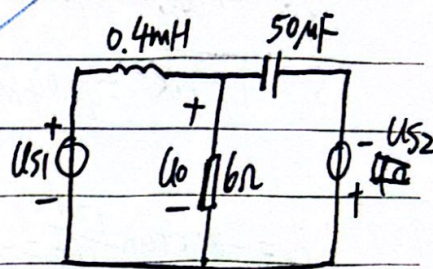9-27 $j\omega L = 2j\Omega \quad -j\omega C = -j0.25 \text{ S}$

$$\frac{U_{s1}}{j\omega L} - U_{s2}j\omega C = U_{om}(-j\frac{1}{\omega L} + j\omega C + \frac{1}{R})$$



$\therefore U_{om} = \frac{24 - 36j}{2 - j3} = 12\angle 0^\circ \text{ V}$


$U_o(t) = 120 \cos(5000t) \text{ V}$
转换为瞬时值

9-29 $Z_{is} = 247.49\angle 45^\circ \Omega$

$j\omega L = 100j\Omega$

$-j\frac{1}{\omega C} = -100j\Omega$
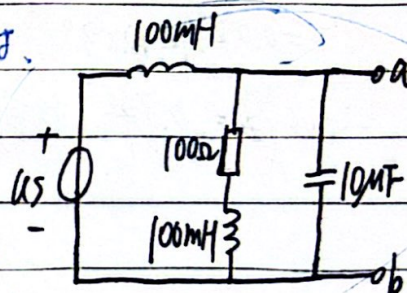
$$\therefore Z = \frac{(100 + 100j)(-100j)}{100 + 100j + (-100j)} = 100 - j100\Omega$$



$\therefore U_{oc} = \frac{Z}{100j + Z} \cdot U_s = 2.5\angle 0^\circ \text{ V}$

电压源短路时: $Z_{is} = \frac{Z \cdot j\omega L}{Z + j\omega L} = 100 + j100\Omega$

9-35 $I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{4000}{24 \times 0.65} = 256.41 \text{ A}$

$\therefore \varphi = \arccos \frac{1}{0.65} = 49.46^\circ$

$I' = \frac{P}{U \cos \varphi'} = \frac{4000}{24 \times 0.85} = 196.08 \text{ A}$

$\varphi' = \arccos 0.85 = 31.79^\circ$

$I_C = I \sin \varphi - I' \sin \varphi' = 91.56 \text{ A}$


$\therefore C = \frac{I_C}{\omega U} = 1517.94 \mu\text{F}$



Date. / /

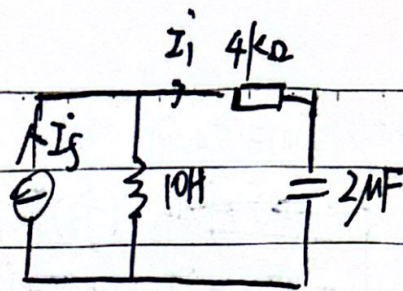9.36 $I_s = 15\sqrt{2}\angle 0^\circ \text{ A}$, $j\omega L = 1000j\Omega$, $-j\frac{1}{\omega C} = -5000j\Omega$


$$I_1 = \frac{j\omega L}{j\omega L + (R - j\frac{1}{\omega C})} \cdot I_s = 3.75\angle 135^\circ \text{ mA}$$



$$P = I_1^2 R = 56.25 \text{ mW}$$

$$Q = -I_1^2 \frac{1}{\omega C} = -70.31 \text{ mVAR}$$
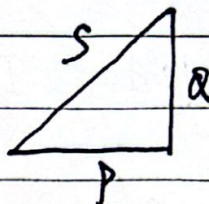
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 90.04 \text{ mVA}$$



9.37 $\varphi_2 = -\arctan \frac{120}{160} = -36.87^\circ \therefore \cos \varphi_2 = 0.8$ (超前)

$\varphi_3 = -\arctan \frac{40}{30} = -53.13^\circ \therefore \cos \varphi_3 = 0.6$ (超前)

$\gamma = 0.0267\angle 42.03^\circ \therefore \varphi_Z = -\varphi_Y = -42.03^\circ$

$\therefore \cos \varphi_Z = 0.74$ (超前)

